

$$1) R = ?$$

$$2) R_1 = 1 \text{ mm}, R_2 = 1.5 \text{ mm},$$

$$i = 500 \text{ mA}, E = 10 \text{ V/m}$$


$$\rho = ?$$

$$1) R = \int_0^h \frac{\rho dh'}{\Sigma(h')} = \rho \int_0^h \frac{dh'}{\Sigma} = \frac{\rho}{\Sigma} h = \frac{\rho h}{\pi(R_2^2 - R_1^2)}$$

$$R = \frac{\rho h}{\Sigma}, \quad \bar{E}, i, \Sigma, \quad \boxed{\Delta V = R i} = \frac{\rho h}{\Sigma} i$$

$$\Delta V = E h = \frac{\rho h i}{\Sigma} \Rightarrow \boxed{E = \frac{\rho i}{\Sigma}} = \rho J \Rightarrow$$
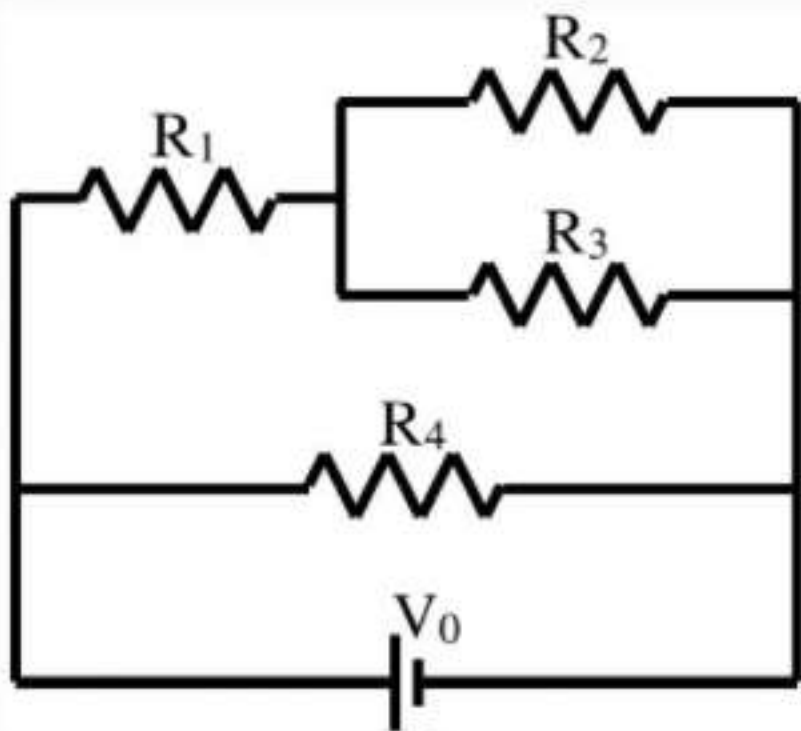
$$\rho = \frac{E}{J} = \frac{E \Sigma}{i} = \frac{\bar{E} \pi (R_2^2 - R_1^2)}{i}$$




$R_1 = 1\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$, $R_3 = 2\ \Omega$, $R_4 = 2\ \Omega$
 $V_0 = 6\text{ V}$
 1) $R_{eq} = ?$, 2) $P_1, P_2, P_3, P_4 = ?$


R_1
 $R_{eq}^{(1)} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{6}{5}\ \Omega$




$R_{eq}^{(2)} = \frac{11}{5}\ \Omega$

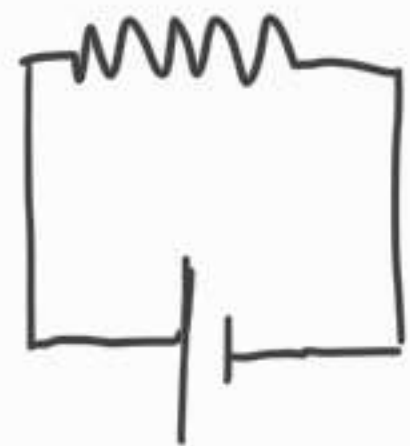$R_{eq}^{(3)} = \frac{R_4 R_{eq}^{(2)}}{R_4 + R_{eq}^{(2)}} = 1.05\ \Omega$



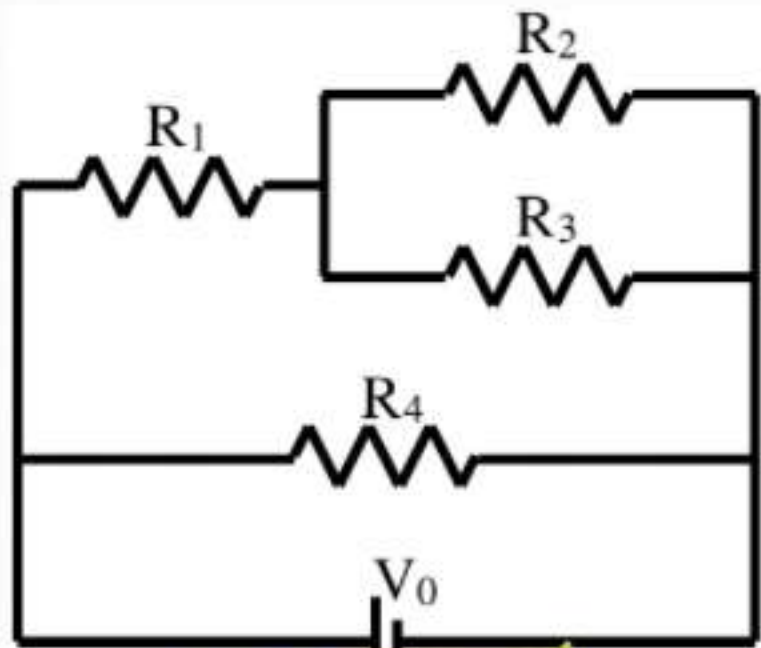


$$P = Ri^2$$

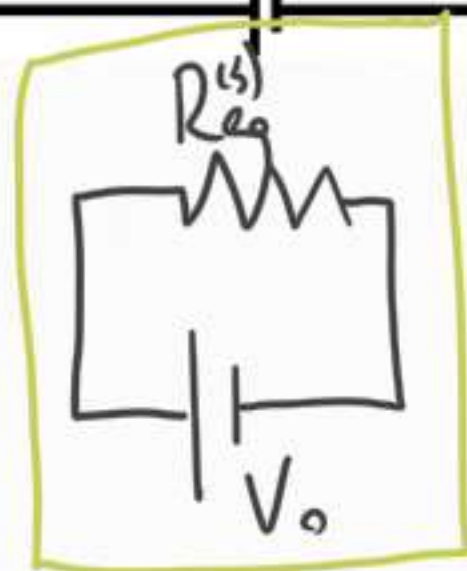

$$V_0 = R_{eq}^{(3)} i \Rightarrow$$

$$i = \frac{V_0}{R_{eq}^{(3)}}$$
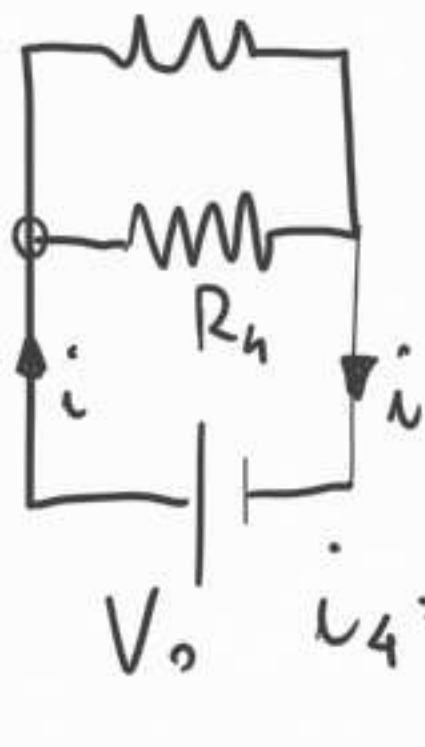
$$R_{eq}^{(1)} i_{eq}^{(1)} = \frac{V_0}{R_{eq}^{(2)}} = i - i_4$$



$$i_4 = \frac{V_0}{R_4}$$




$$R_1 \quad R_{eq}^{(1)} \quad i_1 = i_{eq}^{(1)} = i_{eq}^{(2)}$$




V_0
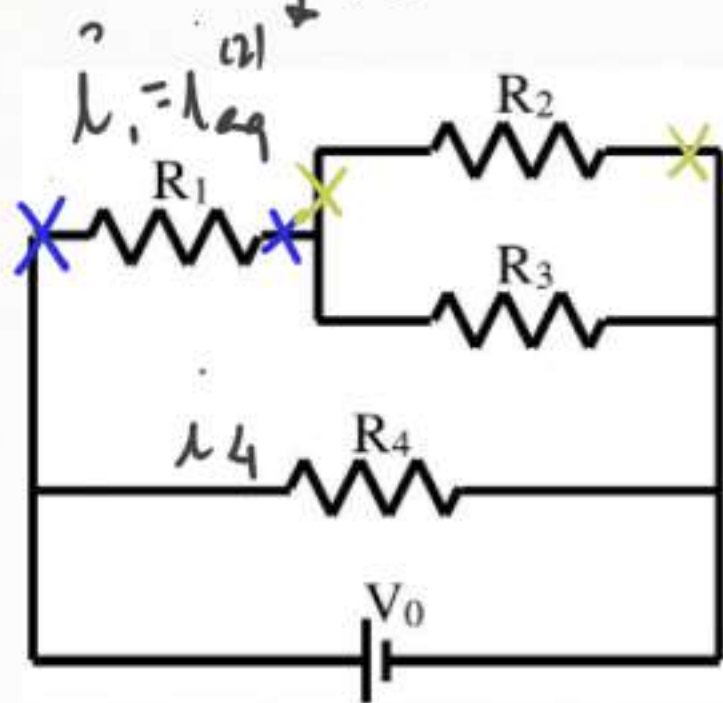
$$i_2 = \frac{\Delta V_2}{R_2} = \frac{V_0 - \Delta V_1}{R_2} = \frac{V_0 - R_1 i_1}{R_2}$$


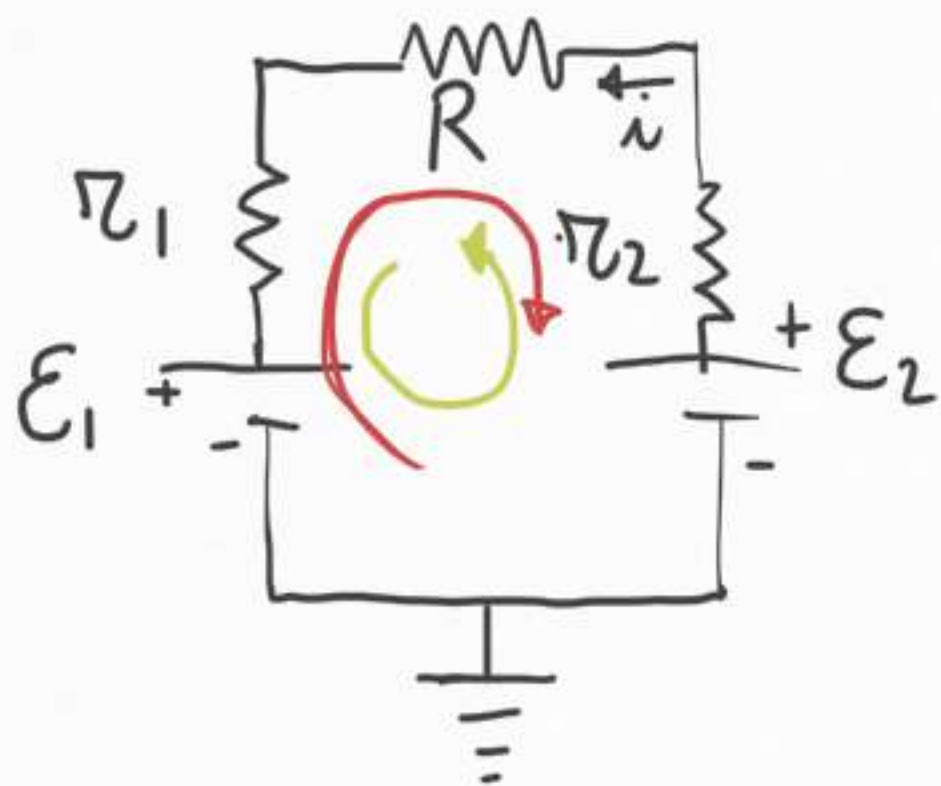
$$i_3 = \frac{V_0 - R_1 i_1}{R_3}, \quad i_1 = i_2 + i_3$$



$$E_1 = 50V, E_2 = 100V, R = 50\Omega$$

$$r_1 = 20\Omega, r_2 = 30\Omega$$


$$i = ?$$

$$E_1 - E_2 = (r_1 + r_2 + R) i \Rightarrow$$

$$i = \frac{E_1 - E_2}{r_1 + r_2 + R} < 0$$

$$-E_1 + E_2 = (r_1 + r_2 + R) i \Rightarrow$$
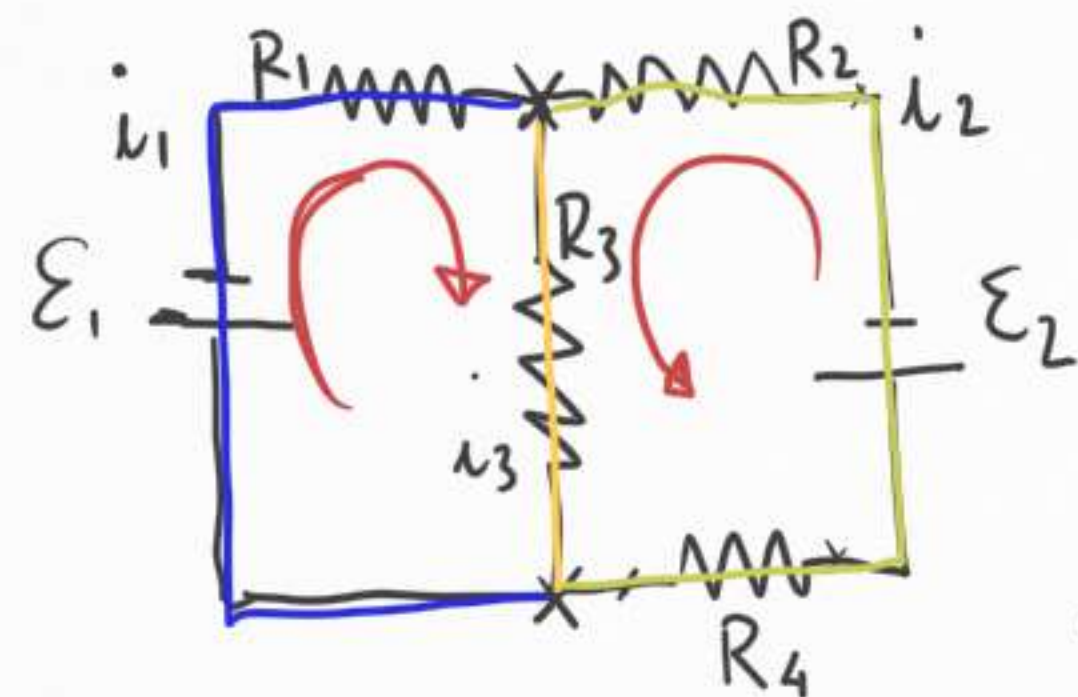
$$i = \frac{E_2 - E_1}{r_1 + r_2 + R} > 0$$



$$\varepsilon_1 = 18V, \varepsilon_2 = 12V, R_1 = 12\Omega, R_2 = 2\Omega$$

$$R_3 = 6\Omega, R_4 = 4\Omega$$

$$i_3 = i_1 + i_2$$


$$-\varepsilon_1 = R_1 i_1 + R_3 (i_1 + i_2)$$

$$-\varepsilon_2 = (R_2 + R_4) i_2 + R_3 (i_1 + i_2)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_1 = 0.8 A \\ i_2 = 0.6 A \end{cases} \quad i_3 = 1.4 A$$

$$-18 = 12 i_1 + 6 i_2$$

$$-12 = 2 i_2 + 4 i_2 + 6 i_1$$

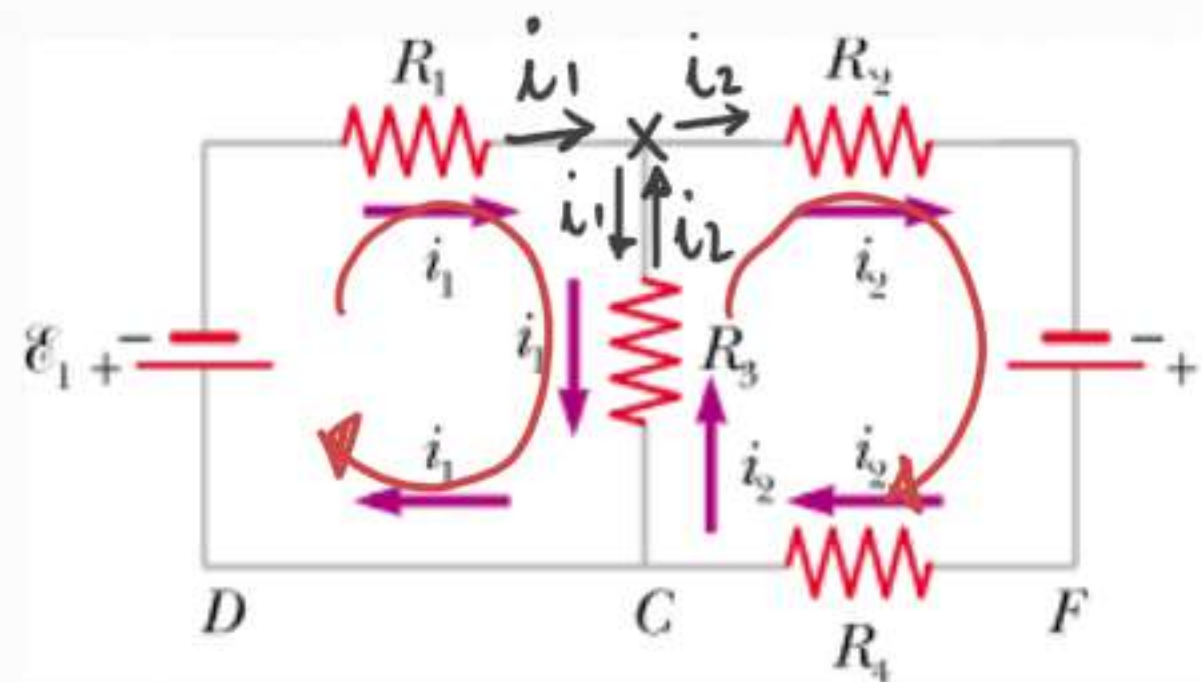

$$\begin{cases} -\mathcal{E}_1 = R_1 \dot{i}_1 + R_3 \dot{i}_1 - R_3 \dot{i}_2 \\ \mathcal{E}_2 = (R_2 + R_4) \dot{i}_2 + R_3 \dot{i}_2 - R_3 \dot{i}_1 \end{cases}$$


$$\dot{i}_3^S = \dot{i}_1 - \dot{i}_2$$

$$\dot{i}_3^D = \dot{i}_2 - \dot{i}_1$$

$$-\mathcal{E}_1 = R_1 \dot{i}_1 + R_3 \dot{i}_3^S = R_1 \dot{i}_1 + R_3 (\dot{i}_1 - \dot{i}_2)$$

$$\mathcal{E}_2 = (R_2 + R_4) \dot{i}_2 + R_3 \dot{i}_3^D =$$
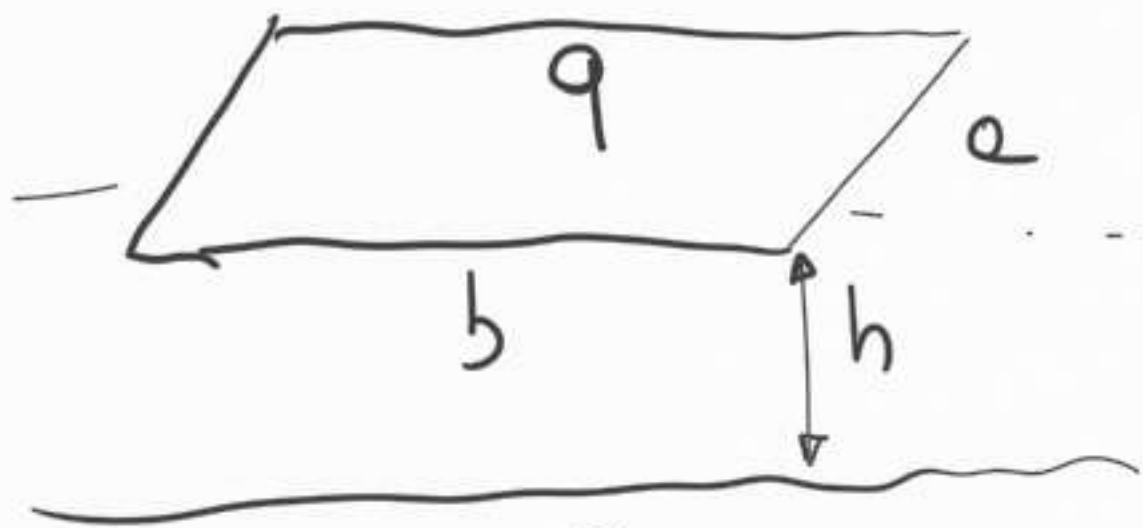
$$= (R_2 + R_4) \dot{i}_2 + R_3 (\dot{i}_2 - \dot{i}_1)$$



$$a = 2 \text{ km}, b = 3 \text{ km}, h = 500 \text{ m}$$

$$q = -80 \text{ C}$$


$$1) 3 \cdot 10^6 \text{ V/m}, 2) U_e = ?$$

$$a) E = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{q}{ab\epsilon_0} < 3 \cdot 10^6 \text{ V/m}$$

$$b) C = \frac{\epsilon_0 \Sigma}{h} = \frac{\epsilon_0 ab}{h}, \Delta V = \frac{q}{C} = \frac{qh}{ab\epsilon_0} = E h \Rightarrow$$

$$E = \frac{q}{ab\epsilon_0}$$
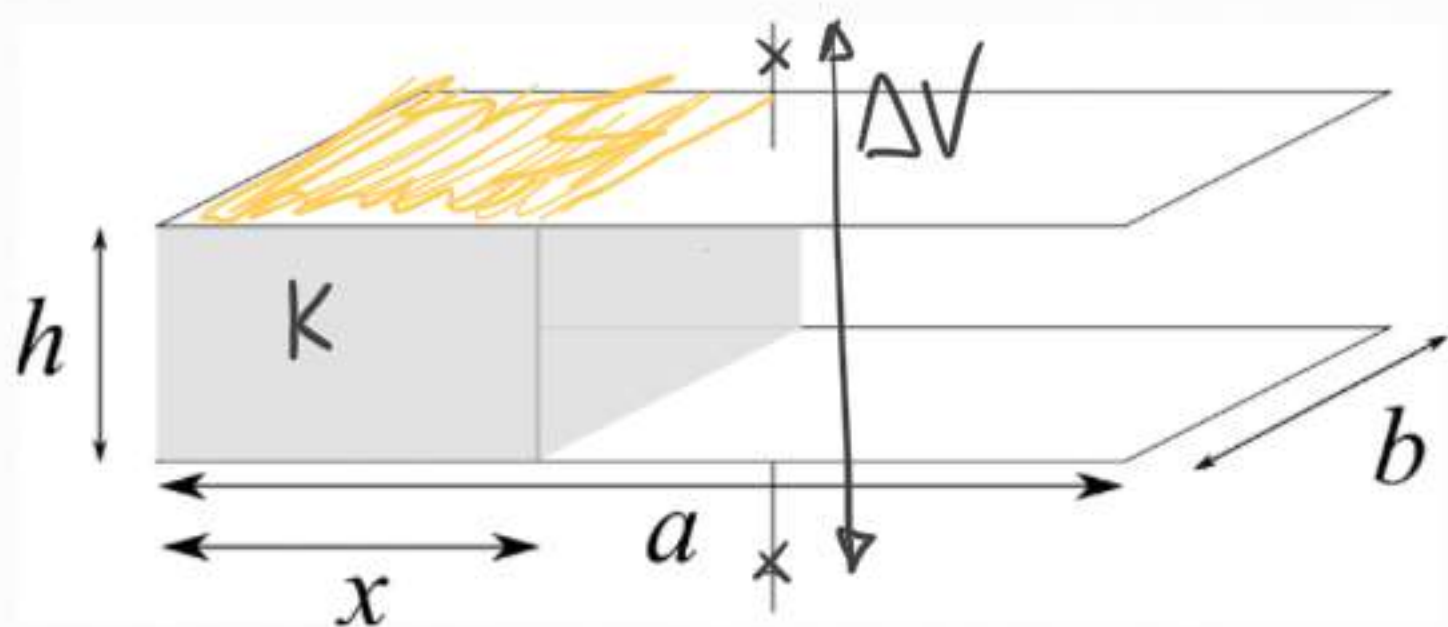
$$2) U_e = \frac{1}{2} \frac{q}{C} = \frac{1}{2} q \Delta V = \frac{1}{2} C \Delta V^2$$



$$a \times b \times h, x = \frac{a}{3}, \Delta V$$

1) Q_d

