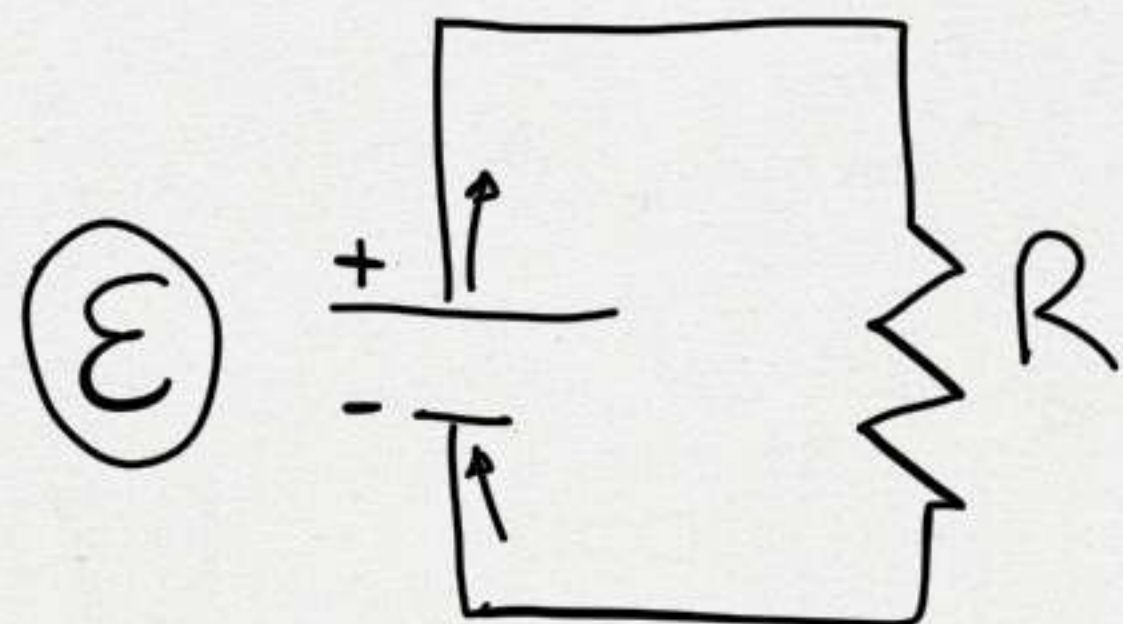


$$\Delta V = R i \longleftrightarrow Q = C \Delta V$$


OHM

$$\Delta V = V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = R i$$







$$\oint_{\text{CIRCUITO}} \vec{E} \cdot d\vec{s} = R i = \mathcal{E} \quad \begin{array}{l} \text{FORZA} \\ \text{ELETTRIMOTRICE} \end{array}$$


$$[\mathcal{E}] = V$$

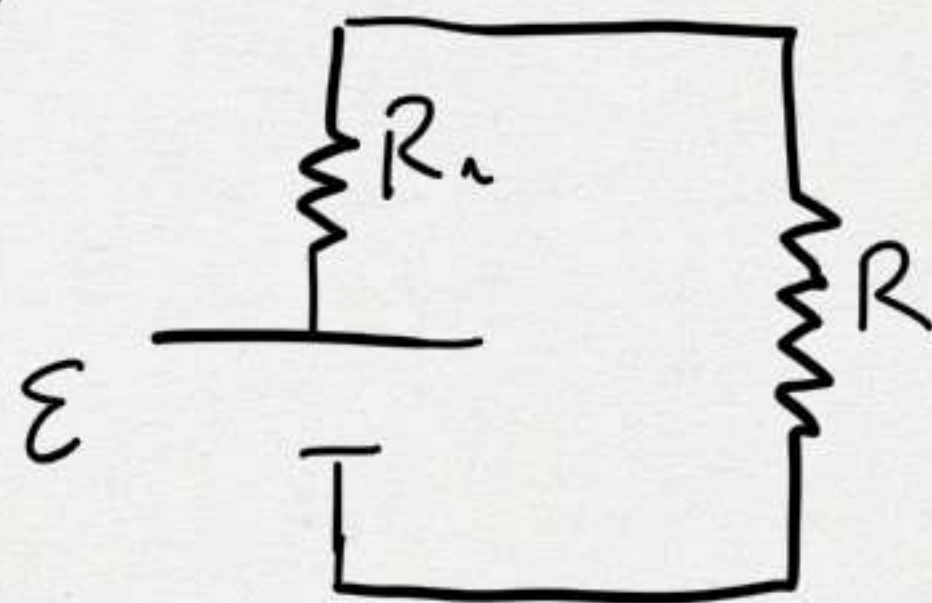
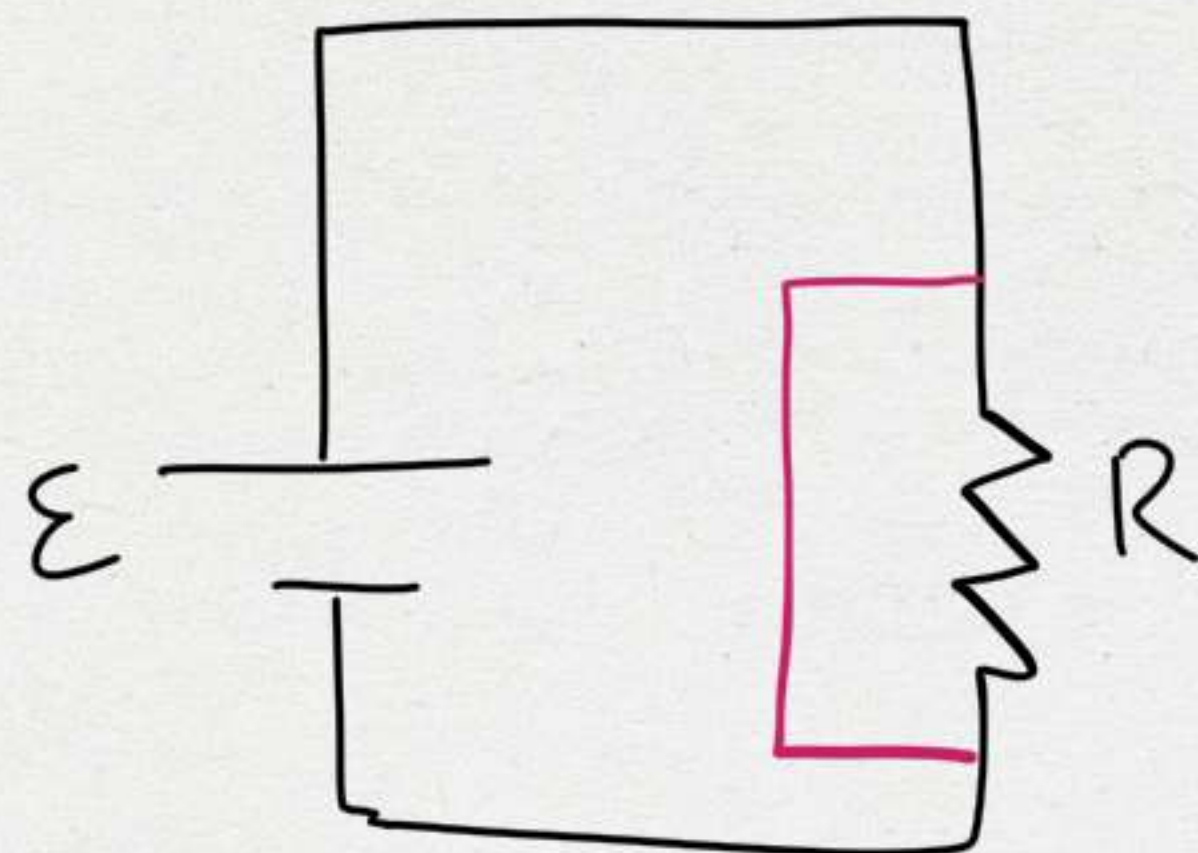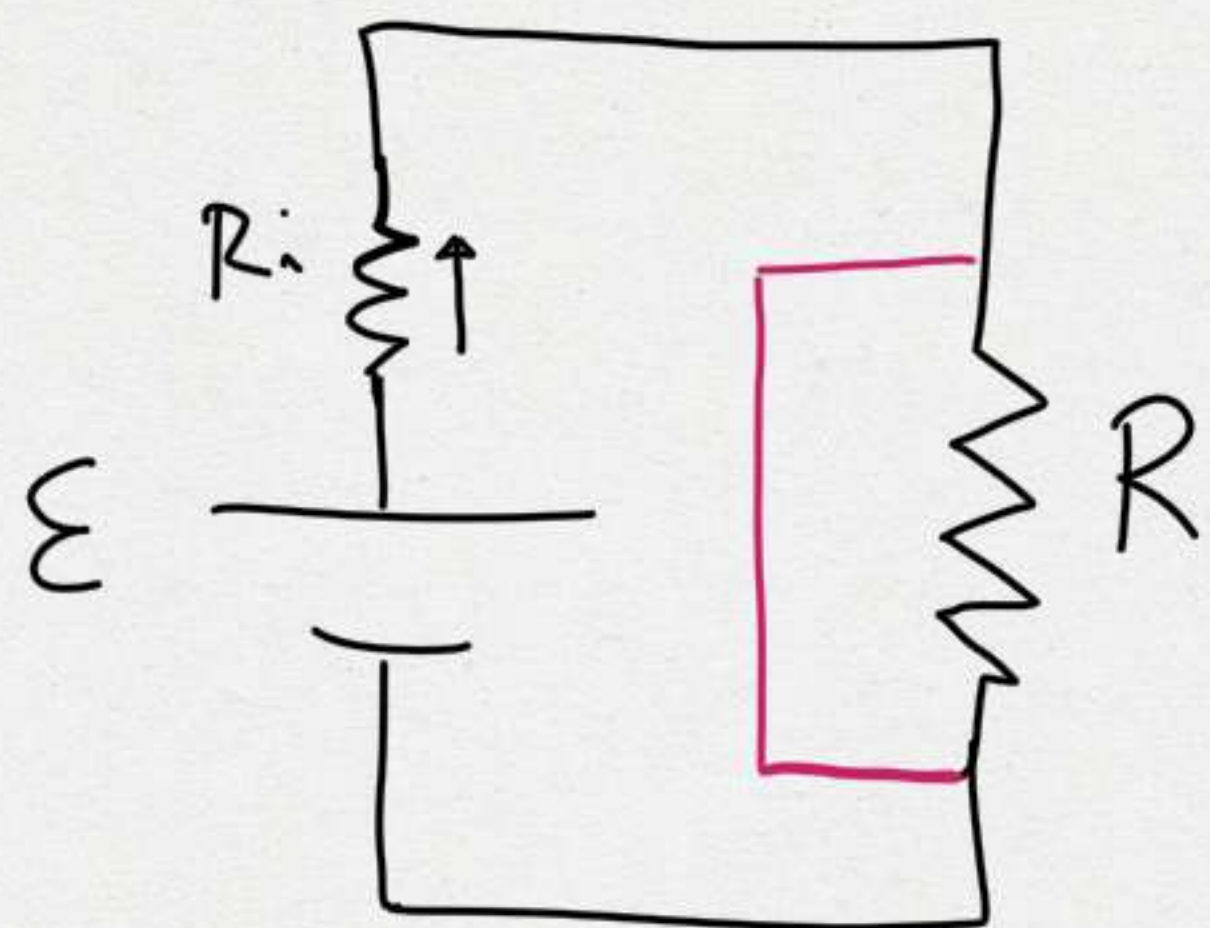
$$\mathcal{E} = (R + R_i) i \Rightarrow i = \frac{\mathcal{E}}{R + R_i} < \frac{\mathcal{E}}{R}$$



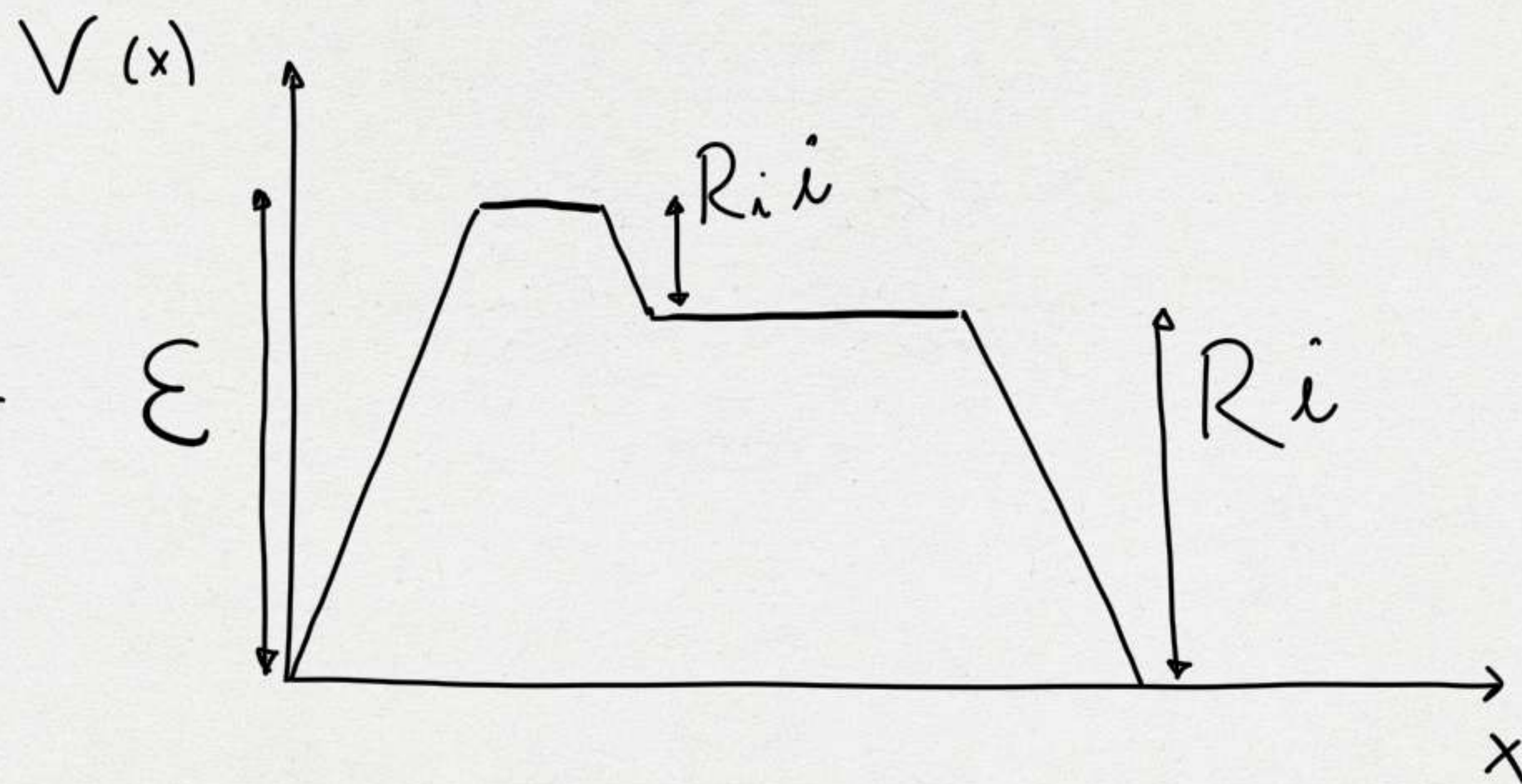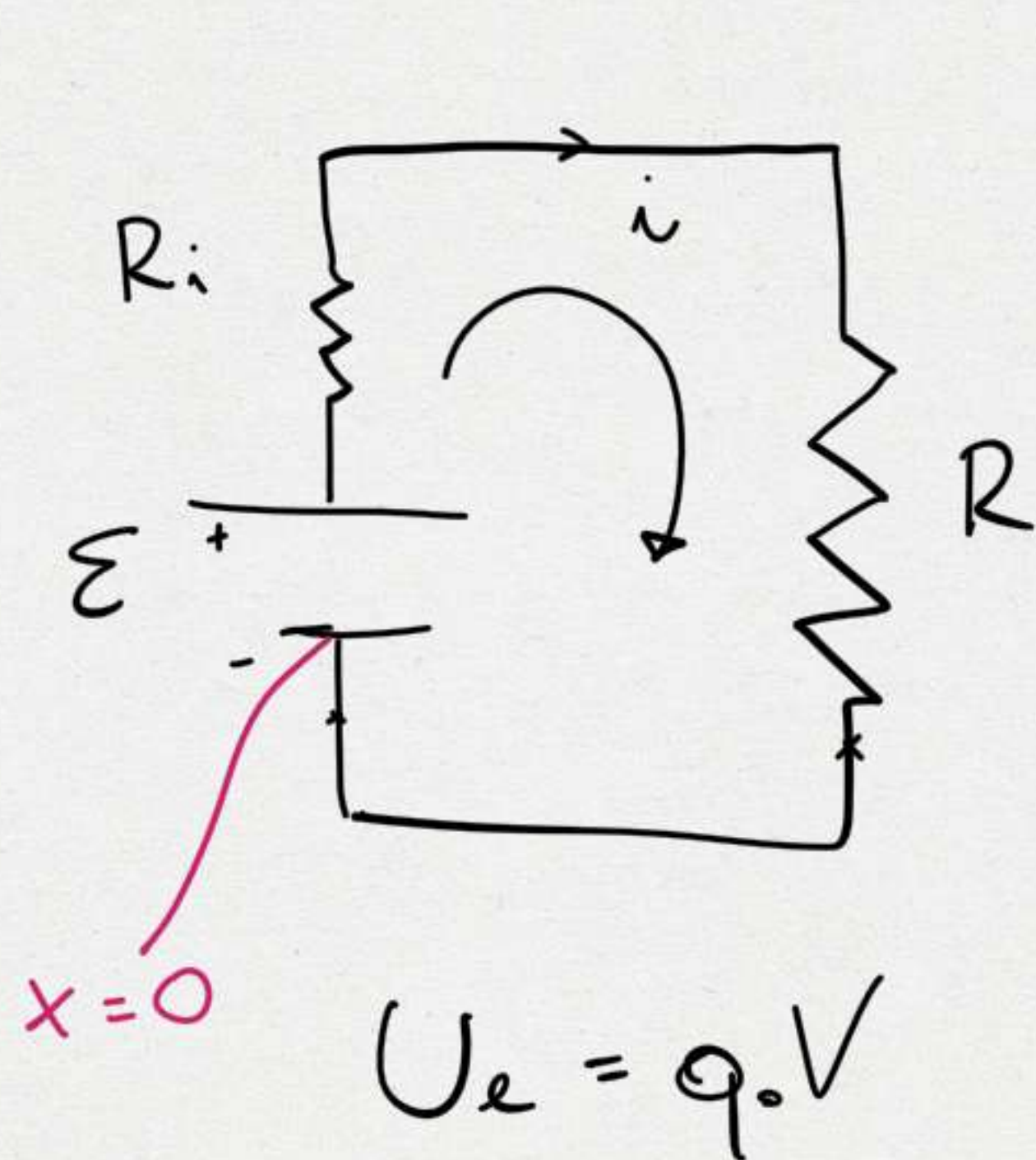

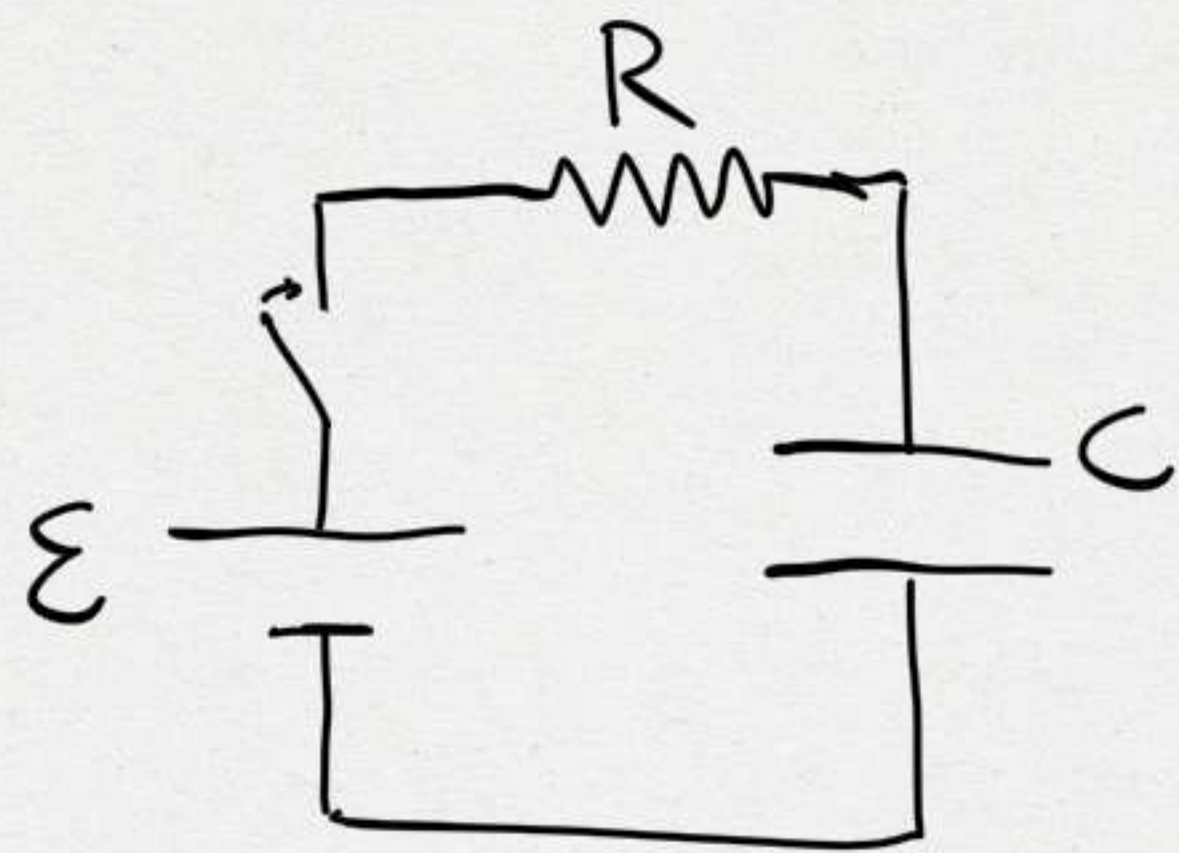

CIRCUITO RC

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= R i(t) + \Delta V_c(t) = R i(t) + \frac{q(t)}{C} = \\ &= R \frac{dq}{dt} + \frac{q(t)}{C} \Rightarrow\end{aligned}$$

$$\mathcal{E} = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} \Rightarrow \mathcal{E}C = RC \frac{dq}{dt} + q \Rightarrow \mathcal{E}C - q = RC \frac{dq}{dt} \Rightarrow$$

$$\frac{dt}{RC} = \frac{dq}{\mathcal{E}C - q} \Rightarrow - \frac{dt}{RC} = \frac{dq}{q - \mathcal{E}C} \Rightarrow$$



$$- \frac{t}{RC} = \int_0^q \frac{dq'}{q' - \mathcal{E}C} = \log(q' - \mathcal{E}C) \Big|_0^q = \log\left(\frac{q - \mathcal{E}C}{-\mathcal{E}C}\right) = \log\left(\frac{\mathcal{E}C - q}{\mathcal{E}C}\right)$$

$$e^{-t/RC} = \frac{C\varepsilon - q}{C\varepsilon} \Rightarrow q(t) = C\varepsilon (1 - e^{-t/RC})$$


$$[RC] = \tau$$


$$RC = \tau$$
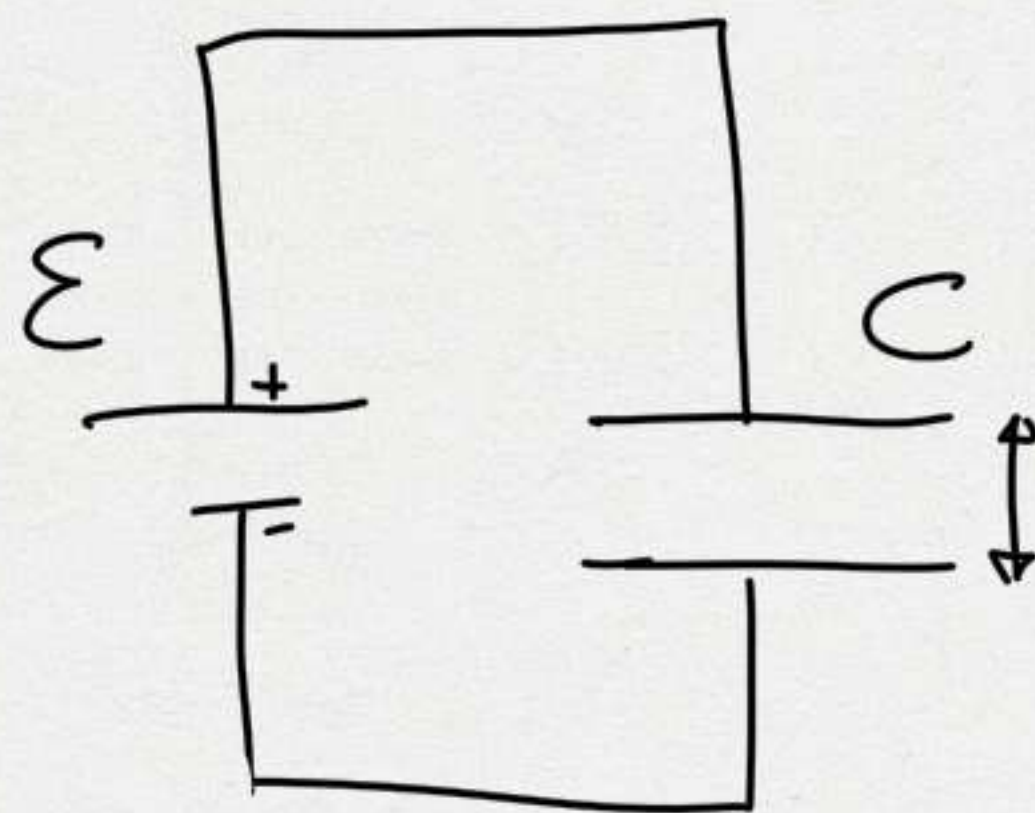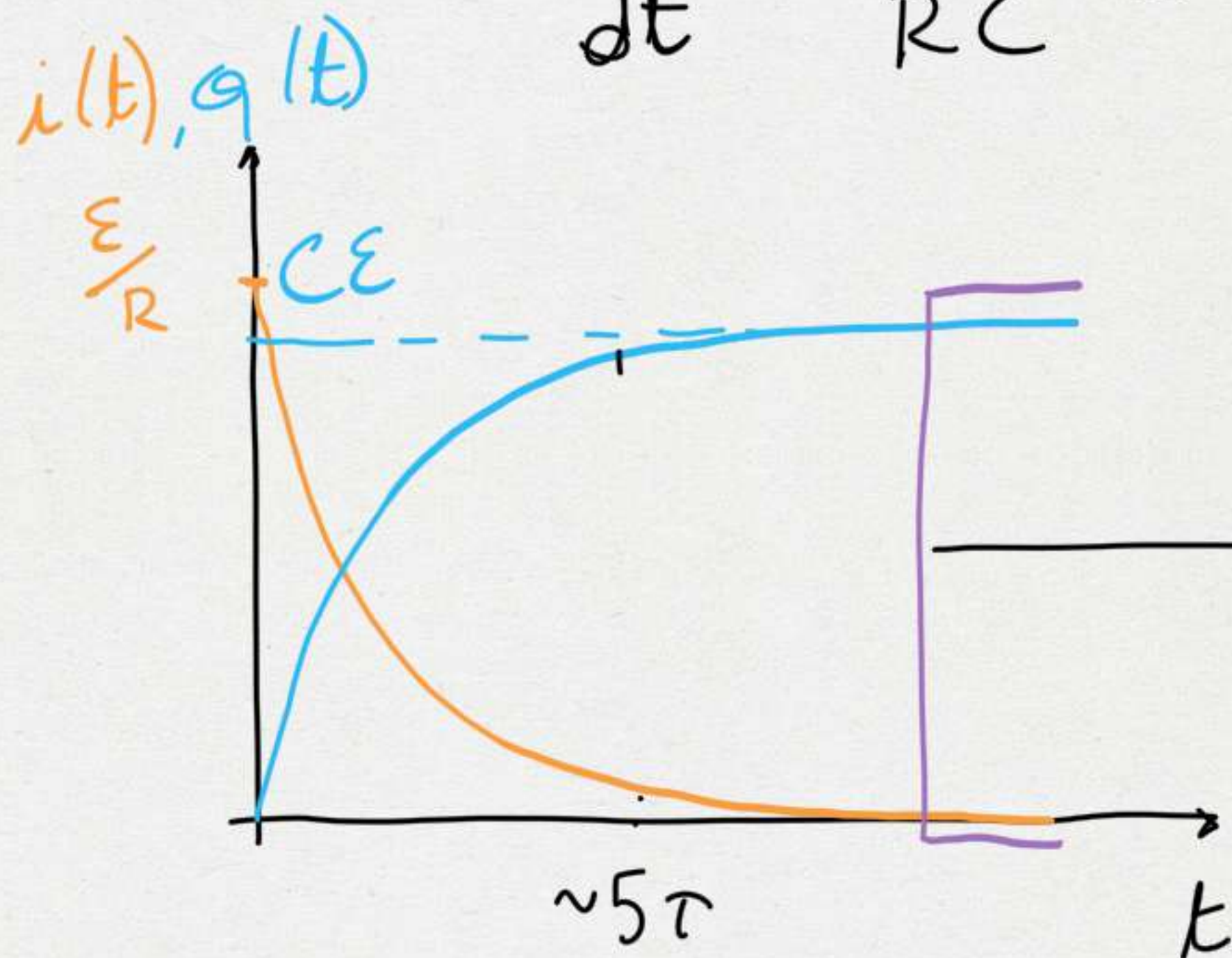
$$\Rightarrow i(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{C\varepsilon}{RC} e^{-t/RC} = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/RC}$$



$$\Delta V = \frac{Q}{C} = \varepsilon$$

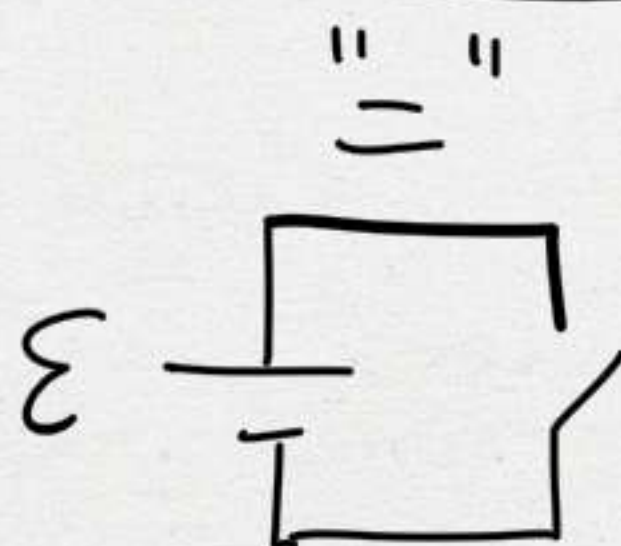

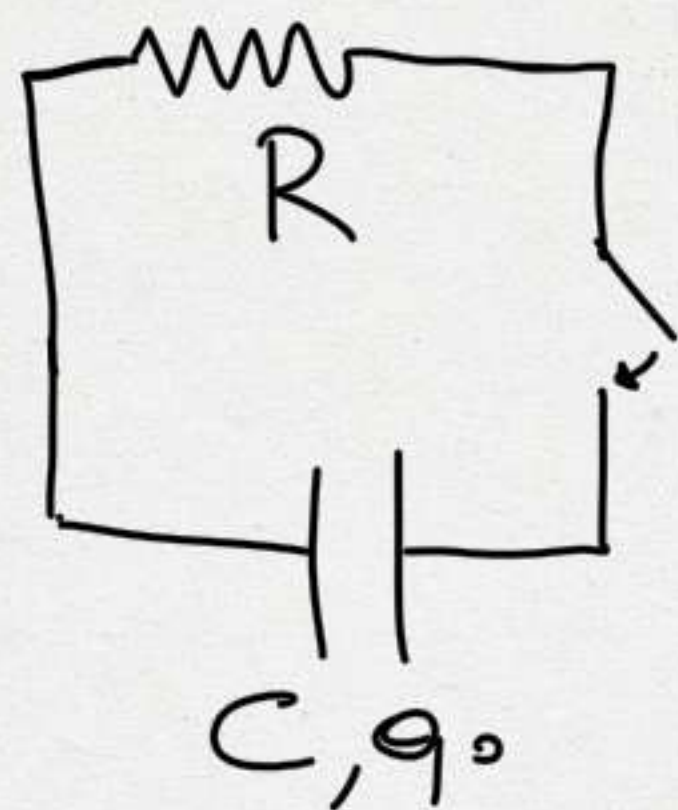


$$R i(t) + \Delta V_C = 0 \Rightarrow$$

$$R \frac{dq}{dt} = -\frac{q}{C} \Rightarrow -\frac{RC}{dt} = \frac{q}{dq} \Rightarrow -\frac{dt}{RC} = \frac{dq}{q} \Rightarrow$$

$$-\frac{t}{RC} = \int_{q_0}^q \frac{dq'}{q'} = \log\left(\frac{q}{q_0}\right) \Rightarrow e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{q}{q_0} \Rightarrow$$

$$q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$
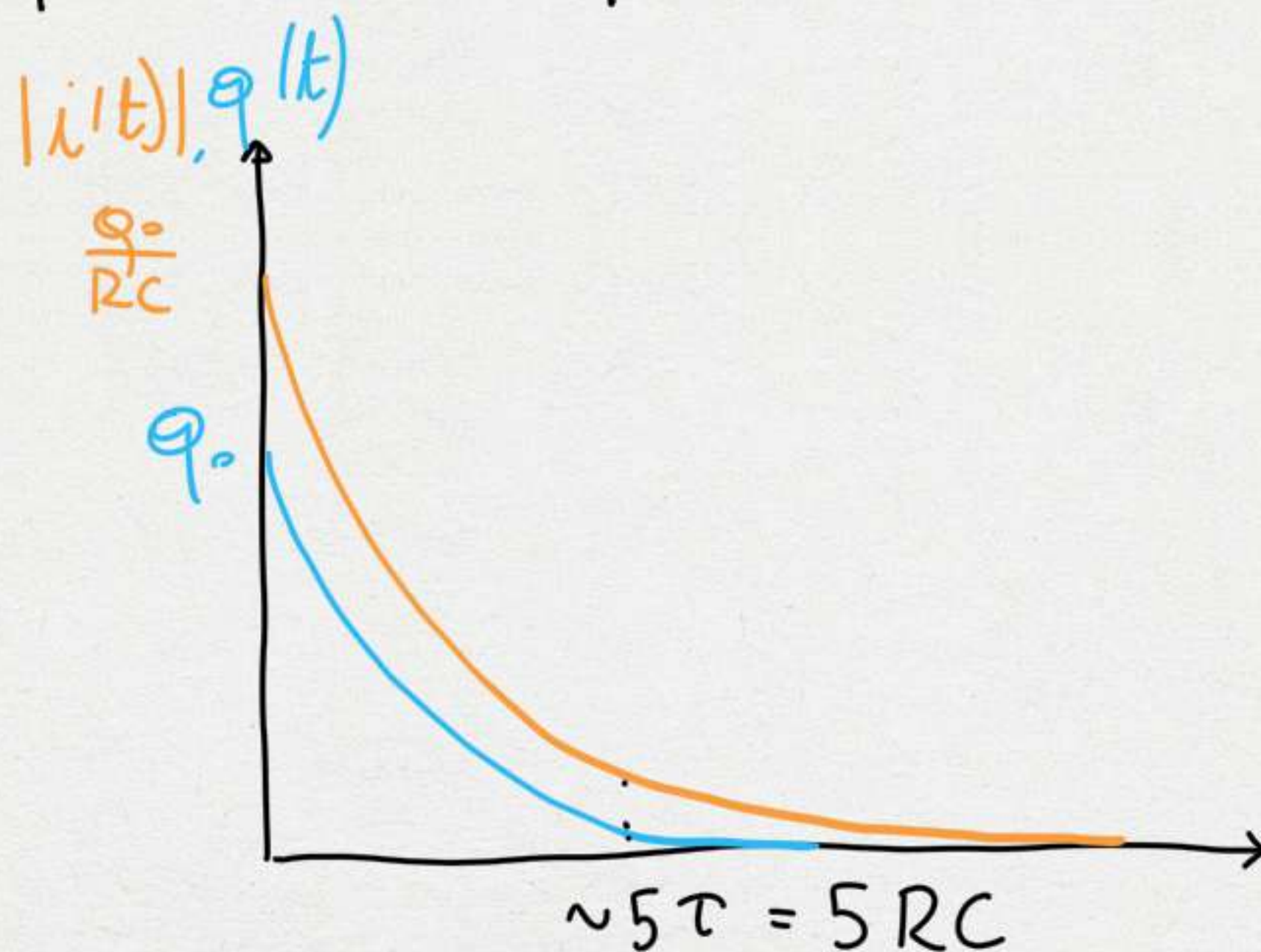
$$i(t) = -\frac{q_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$$




$$U_e^{(i)} = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C}, \quad U_e^{(f)} = 0$$


$$P = R i^2(t) = R \frac{Q_0^2}{R^2 C^2} e^{-\frac{2t}{\tau}} \Rightarrow$$

$$W = \int_0^\infty P(t) dt = \frac{Q_0^2}{R C^2} \int_0^\infty e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = -\frac{Q_0^2 \tau}{2 R C^2} e^{-\frac{2t}{\tau}} \Big|_0^\infty = \frac{Q_0^2 \cancel{R} \cancel{C}}{2 \cancel{R} \cancel{C^2}} = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C}$$


RETI ELETTRICHE

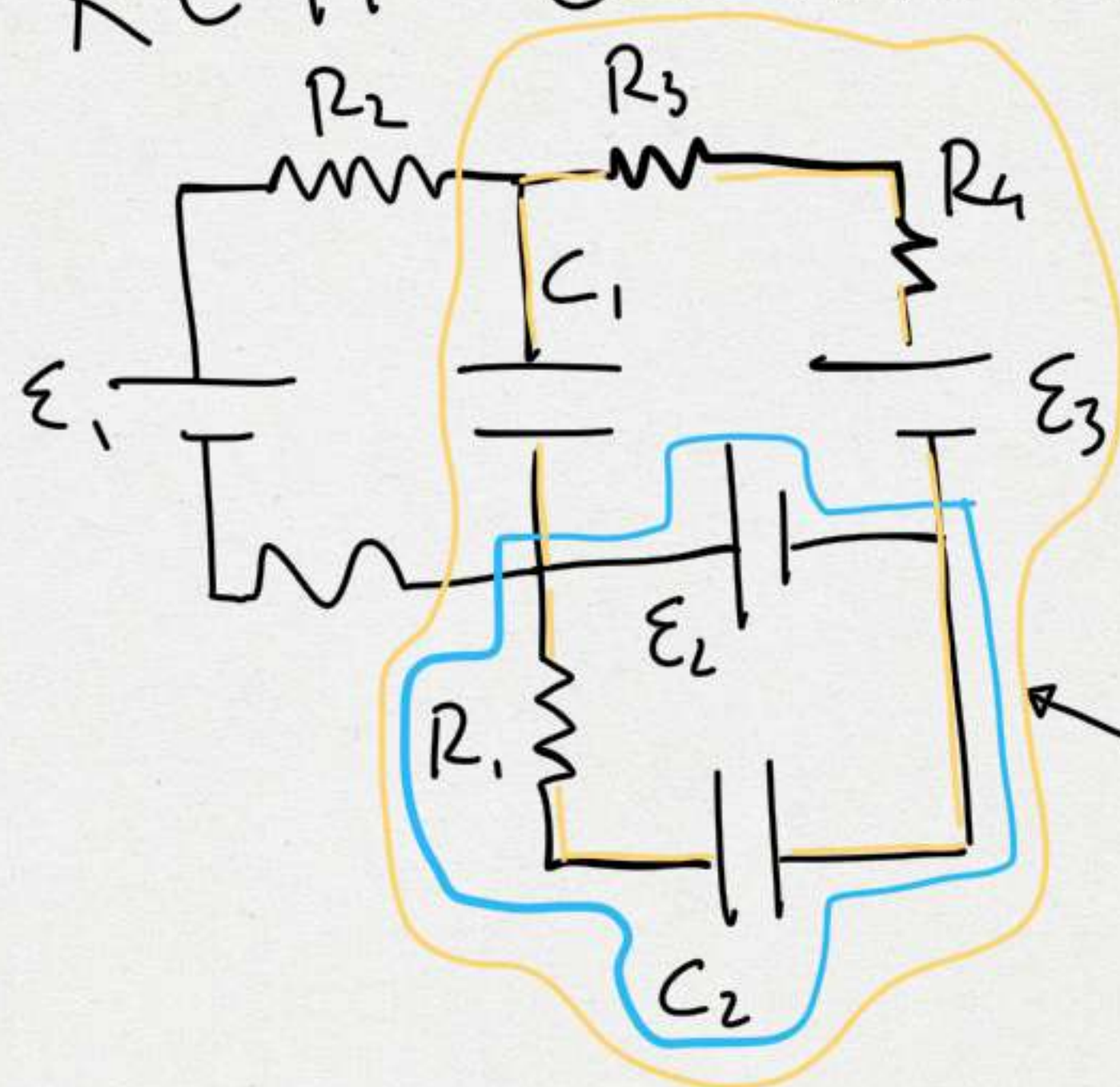

① NODO

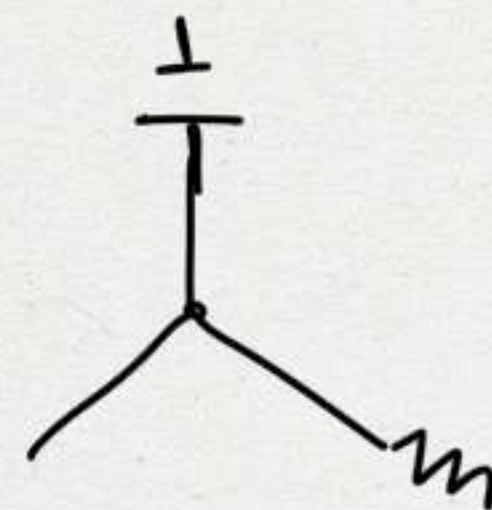


② RAMO

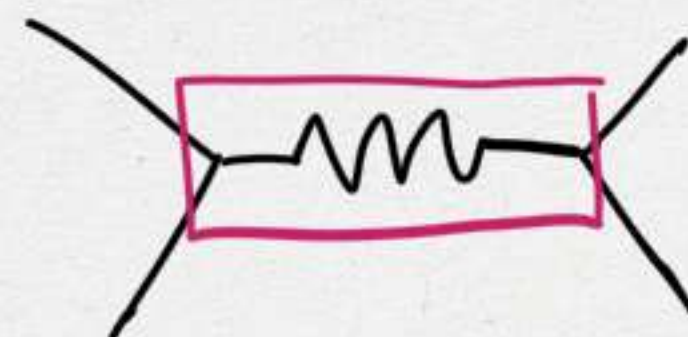

③ MAGLIA

I LEGGE DI KIRCHHOFF (LEGGE DEI NODI)

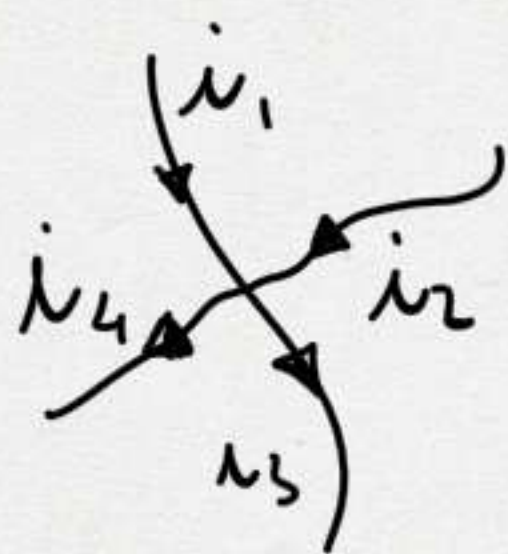


$$\sum_{k=1}^N i_k = 0$$

$$i_1 + i_2 - i_3 - i_4 = 0$$


$$-i_1 - i_2 + i_3 + i_4 = 0$$

II LEGGE DI KIRCHHOFF

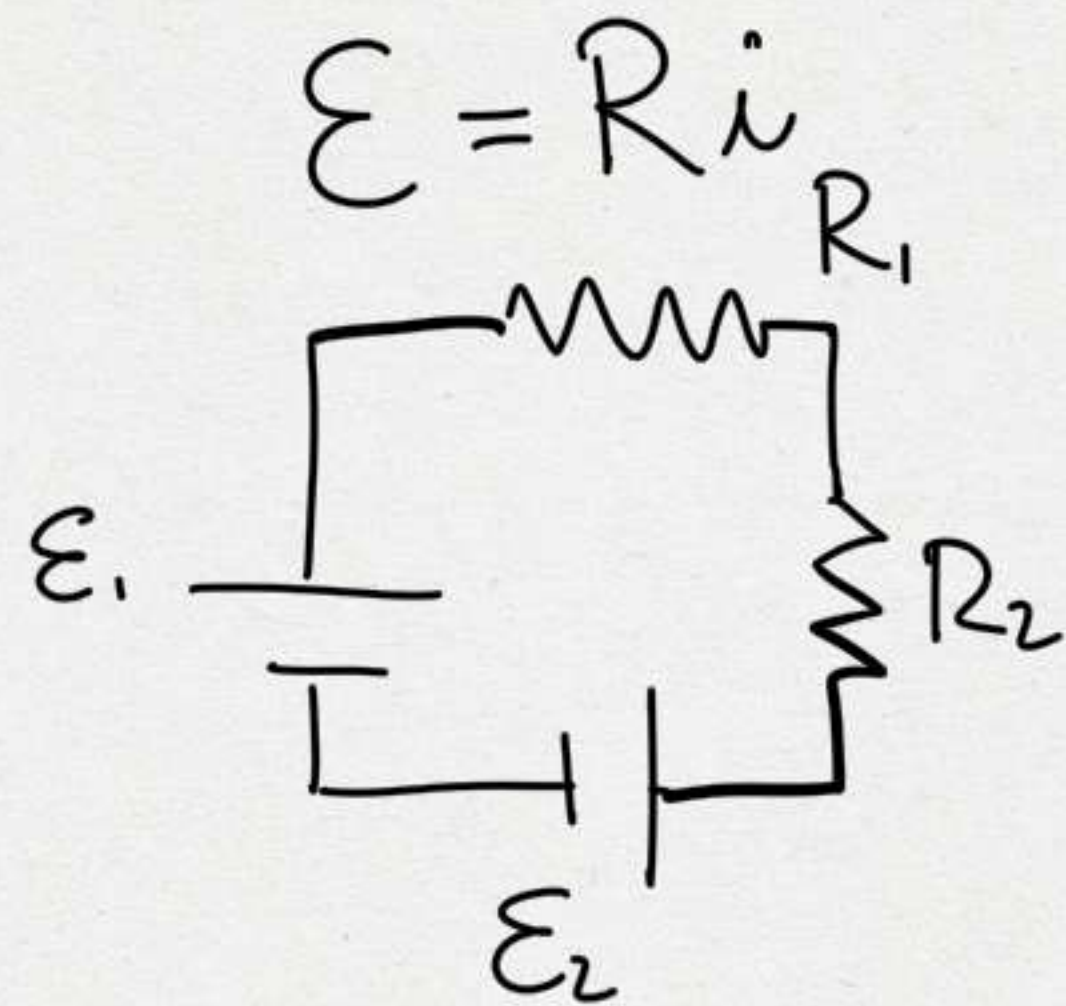

$$\sum_{k=1}^{N_{RAM}} \mathcal{E}_k = \sum_{k=1}^{N_{RAM}} \dot{i}_k R_k$$

ESEMPIO (SIMILE A 5.10)

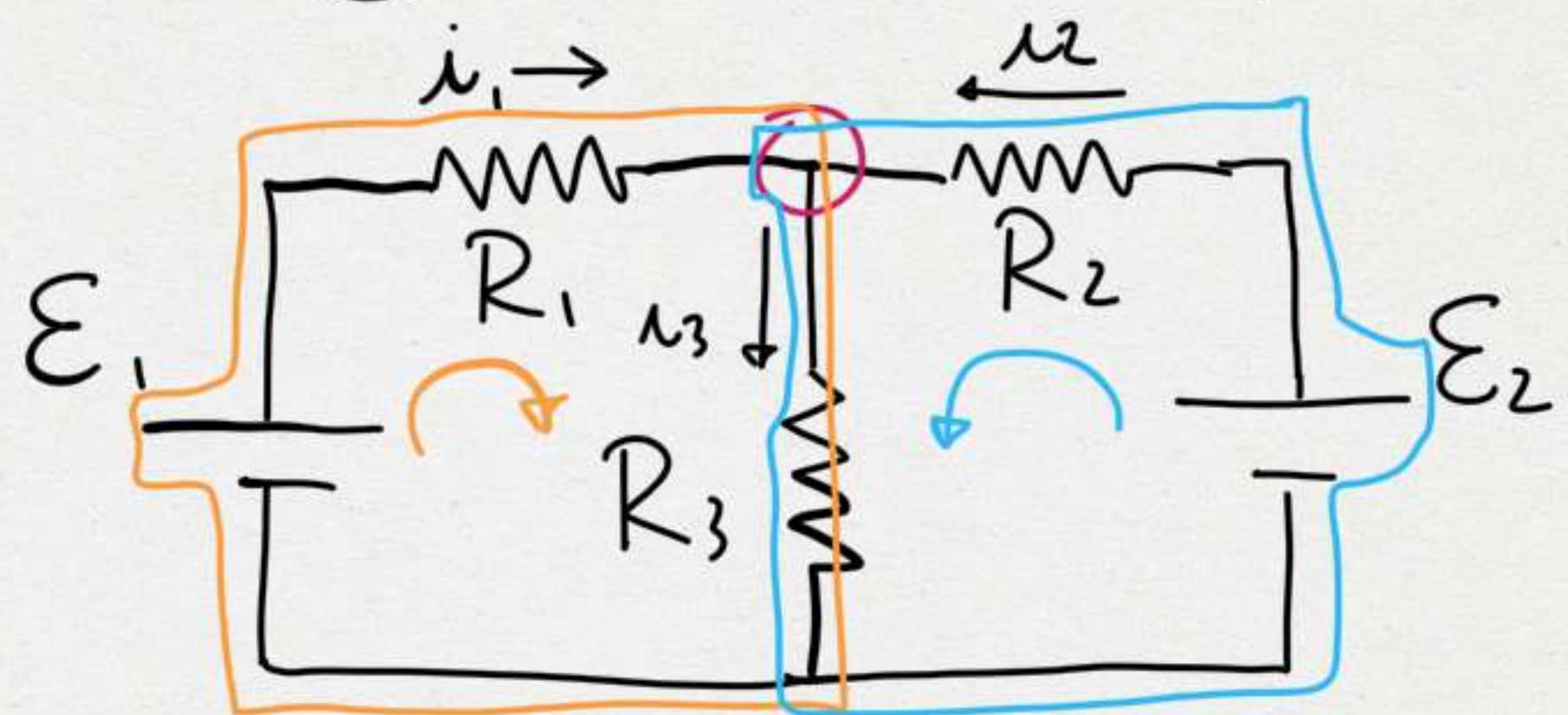

$$\begin{cases} i_1 + i_2 - i_3 = 0 \Rightarrow i_3 = i_1 + i_2 \\ E_1 = R_1 i_1 + R_3 i_3 \\ E_2 = R_2 i_2 + R_3 i_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_1 = 10 \text{ V} \\ E_2 = 20 \text{ V} \\ R_1 = 10 \, \Omega \\ R_2 = 20 \, \Omega \\ R_3 = 40 \, \Omega \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1 = -0.143 \text{ A} \\ i_2 = 0.429 \text{ A} \\ i_3 = 0.286 \text{ A} \end{cases}$$